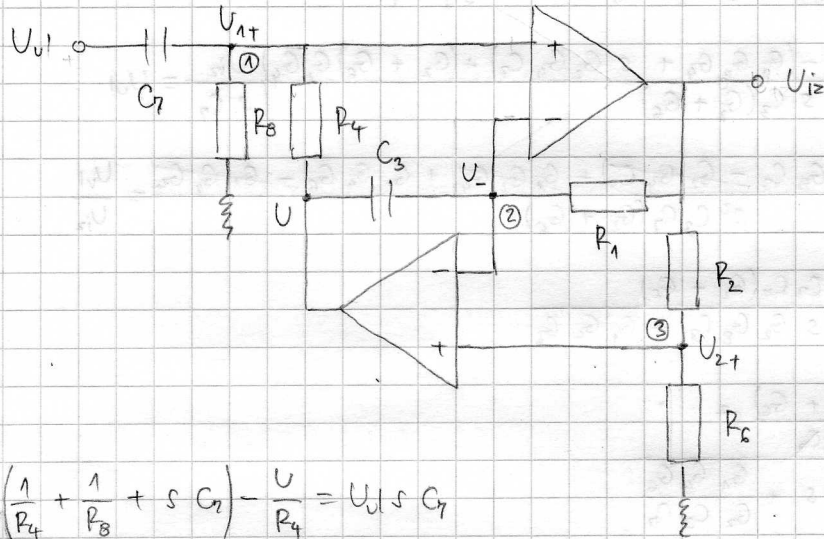


$$T(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{i1}(s)} = ?$$

(43)



$$U_{i1} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_8} + s C_7 \right) - \frac{U}{R_4} = U_{i2} s C_7$$

$$U_{i2} \left(\frac{1}{R_1} + s C_3 \right) - U s C_3 = \frac{U_{i2}}{R_1}$$

$$U_{i2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) = \frac{U_{i2}}{R_2}$$

$$U_{i1} = U_{i2} = U_{i3} = U_{i4}, \quad U = U_2$$

$$U_{i1} (G_4 + G_8 + s C_7) = U_{i2} s C_7 + U_2 G_4 \quad (1)$$

$$U_{i2} (G_1 + s C_3) = U_{i2} G_1 + U_2 s C_3 \quad (2)$$

$$U_{i2} (G_2 + G_6) = U_{i2} G_2 \quad (3)$$

$$U_{i1} = \frac{G_2}{G_2 + G_6} U_{i2} \quad (3)$$

$$\frac{G_2}{G_2 + G_6} U_{i2} (G_4 + G_8 + s C_7) = U_{i2} s C_7 + U_2 G_4 \quad (3) \rightarrow (1) \quad (I)$$

$$\frac{G_2}{G_2 + G_6} U_{i2} (G_1 + s C_3) = U_{i2} G_1 + U_2 s C_3 \quad (3) \rightarrow (2) \quad (II)$$

$$\left[\frac{G_2}{G_2 + G_6} (G_1 + s C_3) - G_1 \right] \frac{U_{i2}}{s C_3} = U_2 \quad (II)$$

$$\frac{G_2}{G_2 + G_6} U_{i2} (G_4 + G_8 + s C_7) = U_{i2} s C_7 + \frac{G_4}{s C_3} U_{i2} \quad (II) \rightarrow (I)$$

$$\frac{G_2}{G_2 + G_6} \frac{(G_4 + G_8 + s C_7) - \frac{G_4}{s C_3} \frac{G_2}{G_2 + G_6} (G_1 + s C_3) - G_1}{s C_7} \frac{U_{i2}}{s C_7} = U_{o1}$$

$$\frac{G_2 G_4 + G_2 G_8 + s G_2 C_7}{G_2 + G_6} - \frac{G_1 G_2 G_4 + s G_2 G_4 C_3}{s C_3 (G_2 + G_6)} + \frac{G_1 G_4}{s C_3} \frac{U_{i2}}{s C_7} = U_{o1}$$

$$\frac{s C_3 (G_2 G_4 + G_2 G_8 + s G_2 C_7) - (G_1 G_2 G_4 + s G_2 G_4 C_3) + (G_2 + G_6) G_1 G_4}{s C_3 (G_2 + G_6)} \frac{U_{i2}}{s C_7} = U_{o1}$$

$$\frac{s^2 G_2 C_3 C_7 + s (G_2 G_4 C_3 + G_2 G_8 C_3 - G_2 G_4 C_3) + G_1 G_2 G_4 + G_1 G_4 G_6 - G_1 G_7 G_4}{s^2 C_3 C_7 (G_2 + G_6)} = \frac{U_{o1}}{U_{i2}}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{o1}(s)} = \frac{s^2 C_3 C_7 (G_2 + G_6)}{s^2 G_2 C_3 C_7 + s G_2 G_8 C_3 + G_1 G_4 G_6}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{o1}(s)} = \frac{\frac{G_2 + G_6}{G_2} s^2}{s^2 + \frac{G_8}{C_7} s + \frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7}}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{o1}(s)} = \frac{\frac{G_2 + G_6}{G_2} s^2}{s^2 + \frac{G_8}{C_7} s + \frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7}}$$

$$K = ? , Q_P = ? , \omega_P = ?$$

$$T(s) = \frac{K s^2}{s^2 + \frac{\omega_P}{Q_P} s + \omega_P^2} = \frac{\frac{G_2 + G_6}{G_2} s^2}{s^2 + \frac{G_8}{C_7} s + \frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7}}$$

$$K = \frac{G_2 + G_6}{G_2} = 1 + \frac{G_6}{G_2} = 1 + \frac{R_2}{R_6}$$

$$\omega_P = \frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7} = \frac{R_2}{R_1 R_4 R_6 C_3 C_7}$$

$$\frac{\omega_P}{Q_P} = \frac{G_8}{C_7} \Rightarrow Q_P = \frac{C_7 G_1 G_4 G_6}{G_8 G_2 C_3 C_7} = \frac{1}{G_8} \frac{G_1 G_4 G_6 C_7}{G_2 C_3} = R_8 \frac{R_2 C_7}{R_1 R_4 R_6 C_3}$$

$$T(j\omega) = \frac{G_2}{- \omega^2 + \frac{G_8}{C_7} j\omega + \frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{|N(j\omega)|}{|D(j\omega)|} = \frac{\frac{G_2 + G_6 \omega^2}{G_2}}{\sqrt{\left(\frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{G_8 \omega}{C_7}\right)^2}} \Rightarrow \alpha(\omega) = 20 \log |T(j\omega)| \text{ [dB]}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\operatorname{Im} N(j\omega)}{\operatorname{Re} N(j\omega)} - \arctg \frac{\operatorname{Im} D(j\omega)}{\operatorname{Re} D(j\omega)} = 0 - \arctg \frac{\frac{G_8 \omega}{C_7}}{\frac{G_1 G_4 G_6}{G_2 C_3 C_7} - \omega^2}$$

Butterworth $M=4$, $f_g = 5 \text{ kHz}$

$$|H_M(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_g}\right)^{2M}}} \Rightarrow |H_4(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^3}\right)^8}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^8}{\pi^8 10^{24}}}}$$

$$\omega_{pk} = \sqrt{\sin^2\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) + \cos^2\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)} = 1 \quad \forall k$$

$$g_{pk} = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)} \quad k = 1, 2$$

$$g_{p1} = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{8}} = 1,30656, \quad g_{p2} = \frac{1}{2 \sin \frac{3\pi}{8}} = 0,5412$$

$$H_4(s) = H_{2n}(s) / H_{2n}(s) = \frac{K s^2}{s^2 + 1,3066 s + 1} \cdot \frac{K s^2}{s^2 + 0,5412 s + 1}$$

pretpostavka: $R_1 = R_2 = R_4 = R_6 = R_8 = R = 1 \text{ k}\Omega$

$C_{31} = ?$, $C_{71} = ?$

$$K_1 = 1 + \frac{R_2}{R_6} = 1 + \frac{R}{R} = 2$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{G_8}{C_{71}} = 1,3066 \Rightarrow C_{71} = \frac{1}{1,3066 \cdot 10^3} = 765 \text{ nF}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{R_2}{R_1 R_4 R_6 C_{31} C_{71}}} = \sqrt{\frac{R}{R^3 C_{31} C_{71}}} = 1 \Rightarrow C_{31} = \frac{1}{765 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9}} = 1,31 \text{ nF}$$

$$K_2 = 1 + \frac{R_2}{R_6} = 1 + \frac{R}{R} = 2$$


$$\frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{1}{R_3 C_{T2}} = 0,5412 \Rightarrow C_{T2} = \frac{1}{0,5412 \cdot 10^3} = 1,85 \text{ mF}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{R_2}{R_1 R_4 R_6 C_{T2} C_{T2}}} = \sqrt{\frac{R}{R^2 C_{T2} C_{T2}}} = 1 \Rightarrow C_{T2} = \frac{1}{1,85 \cdot 10^3 \cdot 10^3} = 541 \text{ nF}$$

$H_{VF}(s) = ?$, SAK sekcija

SALLEN-AND-KEY topologija je topologija elektroničkih filtera koja se koristi za izvedbu aktivnih filtera drugog reda, značajna je po svojoj jednostavnosti.

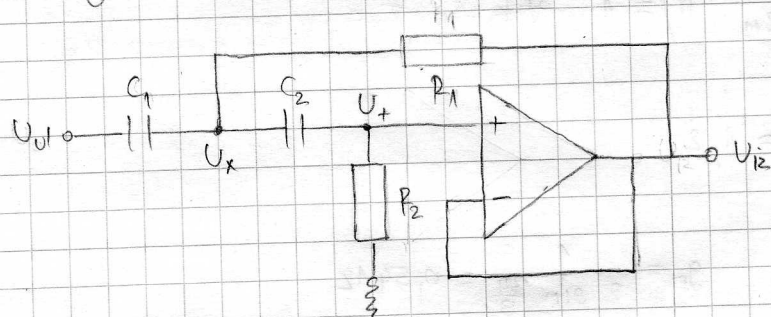realizacija VP Sallen-and-Key filtra izgleda ovako:



$$U_x(s C_1 + s C_2 + \frac{1}{R_1}) = U_0 s C_1 + U_+ s C_2 + \frac{U_{iz}}{R_1}$$

$$U_+(s C_2 + \frac{1}{R_2}) = U_x s C_2$$

$$U_+ = U_{iz}$$

$$U_x(s C_1 + s C_2 + G_1) = U_0 s C_1 + U_{iz}(s C_2 + G_1) \quad (1)$$

$$U_{iz}(s C_2 + G_2) = U_x s C_2 \quad (2)$$

$$U_x = \frac{s C_2 + G_2}{s C_2} U_{iz} \quad (2)$$

$$\frac{s C_2 + G_2}{s C_2} U_{iz}(s C_1 + s C_2 + G_1) = U_0 s C_1 + U_{iz}(s C_2 + G_1) \quad (2) \rightarrow (1)$$

$$\left[\frac{s C_2 + G_2 (s C_1 + s C_2 + G_1) - (s C_2 + G_1)}{s C_2} \right] \frac{U_{i2}}{s C_1} = U_{i1}$$

$$\frac{s^2 C_1 C_2 + \cancel{s^2 C_2^2} + \cancel{s G_1 C_2} + s G_2 C_1 + s G_2 C_2 + G_1 G_2 - \cancel{s^2 C_2^2} - \cancel{s G_1 C_2}}{s^2 C_1 C_2} = \frac{U_{i1}}{U_{i2}}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{i1}(s)} = \frac{s^2 C_1 C_2}{s^2 C_1 C_2 + s G_2 (C_1 + C_2) + G_1 G_2}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{i1}(s)} = \frac{\frac{Q_1 Q_2}{G_1 G_2} s^2}{s^2 + \frac{G_2 (C_1 + C_2)}{C_1 C_2} s + \frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}}$$

$$T_{VP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{G_2 (C_1 + C_2)}{C_1 C_2} s + \frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2}$$

$$K = 1$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \quad f_0 = \frac{\omega_p}{2\pi}$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{G_2 (C_1 + C_2)}{C_1 C_2} \Rightarrow Q_p = \frac{C_1 C_2}{G_2 (C_1 + C_2)} \omega_p = \frac{R_2 C_1 C_2}{(C_1 + C_2) R_1 R_2 C_1 C_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{C_1 + C_2} \sqrt{\frac{R_2 C_1 C_2}{R_1}}$$

- za $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ i $C_1 = C_2 = 220 \text{ pF}$ dobije se VP SAK filter

$$\text{sa } f_0 = 72 \text{ Hz, i } Q_p = 0,5$$

- saskim općenito, jedan otpornik i jedan kondenzator odabiru
ovisnosti od drugom, tako bi se smanjio stupanj slobode:

$$R_1 = mR, \quad R_2 = R, \quad C_1 = mC, \quad C_2 = C, \quad \text{pa onda vrijedi:}$$

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{m R^2 m C^2}} = \frac{1}{R C \sqrt{m m}}$$

$$Q_p = \frac{1}{(m+1)R} \sqrt{\frac{R m R^2}{m R}} = \frac{1}{m+1} \sqrt{\frac{m}{m}}$$