

① spektral parng signala

$$F_r(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos \omega t dt \rightarrow \text{realni spekter}$$

\rightarrow imaginarni spekter

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt}_{\text{parni}} - j \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt}_{\text{neparni}} = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad F_{ji}(\omega) = 0$$

② Linearna i nelinearna izobličenja



Linearna - kad aš kor odstup od konstante i/ili f-t-ov je različit od pravca.

$|H(j\omega)| \neq \text{const}$, i/ili $\varphi(\omega) \neq -\omega\tau$, nema novih harmonika, svaki filter ima linearna izobličenja

Svako je bez izobličenja kad $|H(j\omega)| = \text{const}$, $\varphi(\omega) = -\omega\tau \rightarrow$ pravac

Nelinearna izobličenja - nastaju zbog statičke nelinearne ulazno izlazne karakteristike, ne ovise o frekvenciji.


Frekvencija

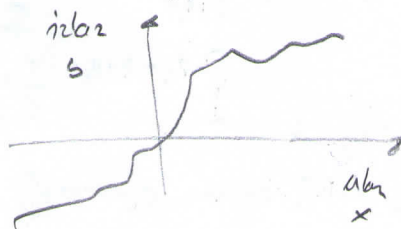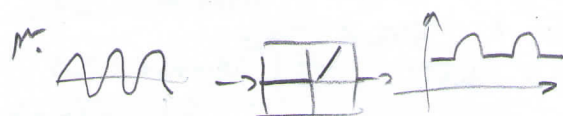

$$THD = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}}{U_1}, \quad y = a + bx + cx^2, \quad x = A \sin \omega t$$



③ Statičke nesavršenosti pojačala. ④ Dinamičke nesavršenosti.

Ne ovise o freq.

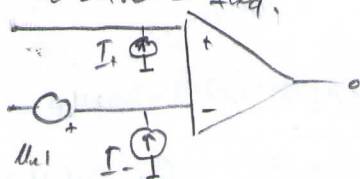


Freq. ovisnost pojačanja, konačno pojačanje i širina pojasa, vrijeme porasta, brzo porasta izlaznog signala, sum, (za mali signal) (za veliki signal), ulazna i izlazna impedancija

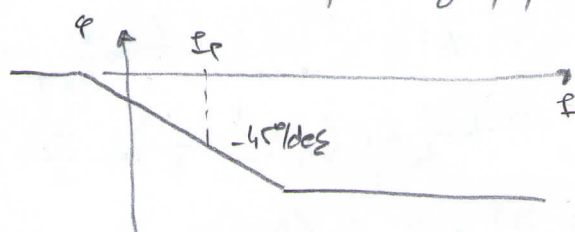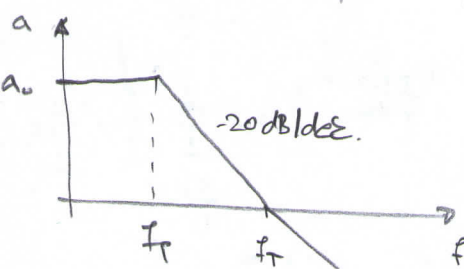A-f. karakteristika kompenziranog pojačala. F-f. kar. kompenziranog pojačala






$$a = \frac{a}{1 + j \frac{f}{f_T}}$$

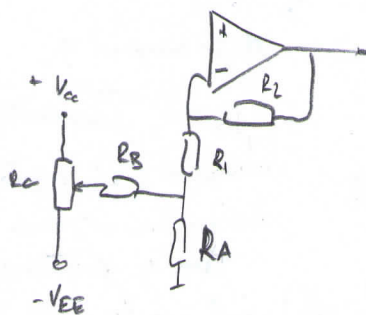⑤ Neinvertivno pojačalo s vanjskom kompenzacijom



Teorija sistema!

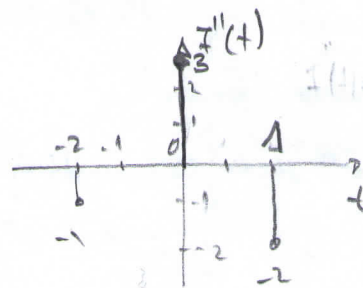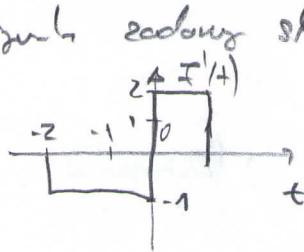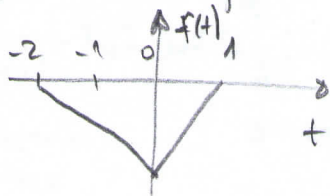6. Fourierov spekter signala zadanog slikom.




$$f(t) = \delta(t)$$

$$f''(t) = -\delta(t+2) + 3\delta(t) - 2\delta(t-2)$$

$$-wF(\omega) = -e^{j2\omega} + 3 - 2e^{-j2\omega} \quad \text{— kulr. transformacija, razdvojiti } F(\omega) \text{ i } w(\omega)!$$

7. Inver. poj. $R_{ul} = 10k\Omega$, $|A| = 25$, R — izol. napon pomoću napajanja.

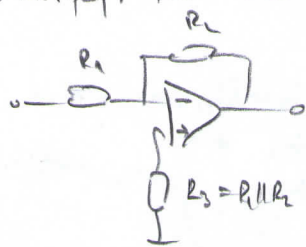

TL 081

LM 741

$$|A| = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = |A| R_1 = 250k\Omega$$

$$U_{noz} = 15mV$$

$$3mV$$

$$I_{pomp} = 100pA$$

$$200pA$$

$$I_{ul} = 200pA$$

$$500pA$$

$$R_3 = R_1 || R_2 = 9.6k\Omega$$

$$U_{ilpomp} = (U_{upomp} + I_{pomp} \frac{R_3 + (R_1 || R_2)}{2}) (1 + \frac{R_2}{R_1})$$

$$U_{ilpomp TL081} = 128mV$$



$$U_{ilpomp TL081} = 390mV$$

OVO ODABIREMO!

=> manji izl. napon pomoću.

8. $R_{ul} = ?$ $U_{in} = 100 \frac{V}{mV}$, $r_d = 2M\Omega$, $\beta = 75$, $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 999k\Omega$

— model pojačala:

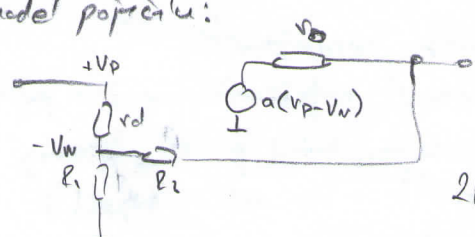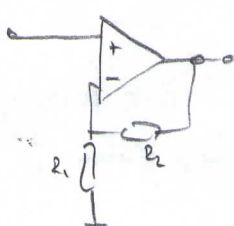

$$R_{ul} = R_1 (1 + \beta a) + R_1 || (R_2 + r_o)$$


$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + r_o}$$

$$2M\Omega \left(1 + \frac{1}{1000 + 0.075} 10^5 \right) + 1 || (999 + 0.075) = 202M\Omega$$

$$= 1k\Omega \quad (201,985M\Omega)$$

9. Inver. poj. $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$, $r_d = 1M\Omega$, $r_o = 100k\Omega$, $a_{min} = ?$ 0.1% odstupanje $A = \frac{V_o}{V_i}$

— naponski skener:

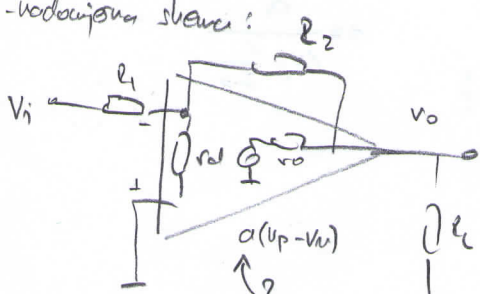

$$(1) \quad V_w \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_d} \right) - V_o \frac{1}{R_2} = \frac{V_i}{R_1} \quad | : V_o$$

$$(2) \quad -V_w \frac{1}{R_2} + V_o \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{a V_w}{r_o} \quad | \cdot \left(-\frac{r_o}{V_w} \right)$$

$$(2') \quad a = \frac{r_o}{R_2} - \frac{V_o}{V_w} \left(\frac{V_o}{R_2} + \frac{V_o}{R_2} + 1 \right)$$

$$(1') \quad \frac{V_w}{V_o} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_d} \right) - \frac{1}{R_2} = \frac{V_i}{V_o} \frac{1}{R_1} \Rightarrow \frac{V_w}{V_o} = \frac{\frac{1}{AR_1} + \frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_d}}$$

$$A = 0.999 \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) = -0.999 \cdot 2 = -1.998$$

A je negativan a

je protivno pojačanju!

10. Inver. $|A| = 10$, $R_{ul} = 10k\Omega$, $R_2 = 50k\Omega$, $f = 10kHz$, $a_o = 70dB$, $r_d = 1M\Omega$, $f_p = 10kHz$

$$a = \frac{a_o}{1 + j \frac{f}{f_p}} \quad | \quad |a| = \frac{a_o}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_p} \right)^2}}$$

$$d_{odB} = 20 \log a_o \Rightarrow a_o = 10^{\frac{70}{20}} = 10^{3.5} = 3162.3$$

$$a(10^4) = \frac{a_o}{\sqrt{1 + \left(\frac{10 \cdot 10^3}{10^4} \right)^2}} = \frac{a_o}{\sqrt{2}} = \frac{3162.3}{\sqrt{2}} = 2236.1$$

$$R_{ul} = R_1 \Rightarrow R_1 = 10k\Omega$$


$$a = 3,1623$$

$$V_w = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{r_d} \right) - V_p \frac{1}{r_d} - V_o \frac{1}{R_2} = \frac{V_o}{R_2 + R_1}$$

$$V_p = V_w \frac{R_3}{R_3 + r_d}$$

$$V_o = a(V_p - V_w)$$

$$a = -2,198$$

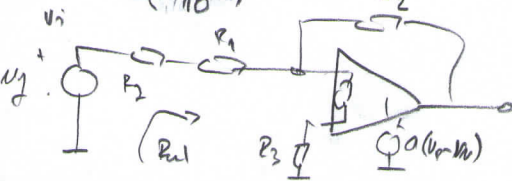

$$R_3 = (R_1 + R_2) || R_2$$

$$A = \frac{a R_2}{(a R_1 + R_2) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} = -2,2$$

$$R_3 = 0,13k\Omega \quad \text{uz zamenjivanje } R_3 \Rightarrow R_3 = 0,09k\Omega$$

— neugodno je da pojačanje ima negativan znak i stvarno pojačanje!